成绩:

武汉大学计算机学院

实验报告

课程名称	计算机系统综合
专业班级	16 级弘毅计算机
学 号	2016300030006
学生姓名	关焕康
指导教师	刘芹

设计任务书

主要内容

用硬件描述语言(Verilog)设计 MIPS 流水线 CPU,单周期支持如下指令集: {addu, subu, ori, lw, sw, beq, jal, and, nor} ,多周期和流水线新增 29 条指令实现了 Mips-C2 指令集 {LB、LBU、LH、LHU、LW、SB、SH、SW、ADD、ADDU、SUB、SUBU、SLL、SRL、SRA、SLLV、SRLV、SRAV、AND、OR、XOR、NOR、SLT、SLTU、ADDI、ADDIU、ANDI、ORI、XORI、LUI、SLTI、SLTIU、BEQ、BNE、BLEZ、BGTZ、BLTZ、BGEZ、J、JAL、JALR、JR}。 支持中断异常的流水线在 Mips-C2 指令集基础上新增 4 条指令 {syscall, mfc0, mtc0, eret}。

用仿真软件 Modelsim 对有数据冒险和指令冒险的汇编程序进行仿真。最终在 FPGA 上完成包括但不限于跑马灯,矩形变换,文本显示,PC 检查等测试。

基本要求

- 1. 熟悉硬件描述语言(Verilog)和仿真软件 Modelsim;
- 2. 用硬件描述语言(Verilog)设计如下主要模块:
 - (1) 程序计数器模块 (PC);
 - (2) 寄存器堆模块(RF);
 - (3) 主控制器模块 (MCU)
 - (4) 指令存储器模块(IM)
 - (5) 分支决策模块(Branch)
 - (6) 零扩展模块 (ZE)
 - (7) 符号扩展模块(SE)
 - (8) 左移 2 位模块 (SL)
 - (9) 左移 226 模块 (SL226)
 - (10) 清洗流水线模块(Erasure)
 - (11) 数据冒险检测模块 (HDU)
 - (12) 数据存储器模块 (DM)
 - (13) 算术运算模块(ALU)
 - (14) 算术运算控制器模块(ALUCU)

- (15) 协处理器寄存器堆模块(c0rf)
- (16) 中断异常决策模块(intmodule)
- (17) 数据冒险桥接模块(FU)
- (18) 取指与解码之间寄存器(IFID)
- (19) 解码与执行之间寄存器(IDEX)
- (20) 执行与访存之间寄存器(EXMEM)
- (21) 访存与写回之间寄存器(MEMWB)
- (22) 二路选择模块(Muxlbits)
- (23) 四路选择模块 (Mux2bits)
- (24) 八路选择模块 (Mux3bits)
- 3. 完成汇编程序的仿真调试。
- 4. 完成在 FPGA 上的测试。

参考资料

【1】计算机原理与设计: Verilog HDL 版,李亚民著。

目录

第1章	需求分析	4
第2章	设计环境	5
2.	.1 Verilog HDL 简介	5
2.	. 2 ModelSim 简介	5
2.	.3 MARS 简介	7
2.	. 4 ISE 简介	7
第3章	概要设计	8
3.	.1 PC(程序计数器)	8
3.	. 2 RF(寄存器堆)	8
3.	.3 MCU(主控制器)	9
3.	.4 IM(指令存储器)	9
3.	.5 Branch(分支决策)	. 10
3.	. 6 ZE(零扩展模块)	. 11
3.	.7 SE(符号扩展模块)	. 11
3.	. 8 SL(左移 2 位模块)	. 11
3.	. 9 SL226(左移 226)	. 12
3.	. 10 Erasure(清洗流水线模块)	. 12
3.	.11 HDU(数据冒险检测模块)	. 13
3.	.12 DM(数据存储模块)	. 13
3.	. 13 ALU(算术运算模块)	. 14
3.	.14 ALUCU(运算单元控制器)	. 15
3.	.15 COrf(协处理器寄存器堆模块)	. 17
3.	.16 Intmodule(中断异常决策模块)	. 18
3.	. 17 FU(数据冒险桥接模块)	. 18
3.	. 18 IFID(取指与解码阶段之间寄存器)	. 19
3.	. 19 IDEX(解码与执行阶段之间寄存器)	. 19
3.	.20 EXMEM(执行与访存阶段之间寄存器)	. 21
3.	.21 MEMWB(访存与写回阶段之间寄存器)	. 22
3.	.22 Mux1Bits(二路选择)	. 23
3.	.23 Mux2Bits(四路选择)	. 23
3.	.24 Mux3Bits(八路选择)	. 24
第4章	详细设计	.25
4.	. 1 单周期 CPU 总体结构	. 25
4.	. 2 多周期 CPU 总体结构	. 26
4.	. 3 流水线 CPU 总体结构	. 26
4.	. 4 流水线的进一步分析	. 28
4.	.5 中断下的流水线	.31
4.	. 6 模块设计	. 32
第5章	测试和结果分析	. 54
5.	.1 测试文件 testfinal.asm	. 54
5.	. 2 测试机器码	. 57

5.3 测试结果分析	60
第6章 课程设计总结	61
6.1 实验经历	61
6.2 遇到过的问题	61
6.3 感想	62
第 7 章 参考文献	63

代码上传至:

Github:git@github.com:guanhuankang/Mips.git

第1章 需求分析

学习了计算机组成原理课程后需要融会贯通计算机组成与设计课程所教授的知识,通过对知识的综合应用,加深对CPU系统各模块的工作原理及相互联系。

通过课程设计来学习 Mips 架构的 CPU 的工作原理和基于 Verilog 的硬件描述语言来设计 CPU 的方法,掌握采用 ModelSim 仿真技术进行调试和仿真的技术,培养科学研究的独立工作能力和分析解决问题的能力,取得 CPU 设计与仿真的实

践和经验。

最后通过 ISE 软件编译下载到 FPGA 上进行简单测试,包括但不限于跑马灯,矩形变换,文本显示,PC 检查的测试。

第2章 设计环境

2.1 Verilog HDL 简介

Verilog HDL 是一种硬件描述语言(HDL:Hardware Description Language),以文本形式来描述数字系统硬件的结构和行为的语言,用它可以表示逻辑电路图、逻辑表达式,还可以表示数字逻辑系统所完成的逻辑功能。 Verilog HDL和 VHDL 是世界上最流行的两种硬件描述语言,都是在 20 世纪 80 年代中期开发出来的。前者由 Gateway Design Automation 公司(该公司于 1989 年被 Cadence公司收购)开发。两种 HDL 均为 IEEE 标准。

2.2 ModelSim 简介

Mentor 公司的 ModelSim 是业界最优秀的 HDL 语言仿真软件,它能提供友好的仿真环境,是业界唯一的单内核支持 VHDL 和 Verilog 混合仿真的仿真器。它

采用直接优化的编译技术、Tc1/Tk 技术、和单一内核仿真技术,编译仿真速度快,编译的代码与平台无关,便于保护 IP 核,个性化的图形界面和用户接口,为用户加快调错提供强有力的手段,是 FPGA/ASIC 设计的首选仿真软件。

本次实验使用10.0版本。

2.3 MARS 简介

一款基于 JAVA 的 Mips 汇编器。用该汇编器执行 Mips 指令,同时带有汇编功能,将 mips 指令转换成机器指令输出。附件中有该工具。

2.4 ISE 简介

ISE 是使用 XILINX 的 FPGA 的必备的设计工具。目前官方提供下载的最新版本是 14.7。它可以完成 FPGA 开发的全部流程,包括设计输入、仿真、综合、布局布线、生成 BIT 文件、配置以及在线调试等,功能非常强大。 ISE 除了功能完整,使用方便外,它的设计性能也非常好,拿 ISE 9. x 来说,其设计性能比其他解决方案平均快 30%,它集成的时序收敛流程整合了增强性物理综合优化,提供最佳的时钟布局、更好的封装和时序收敛映射,从而获得更高的设计性能。先进的综合和实现算法将动态功耗降低了 10%。

第3章 概要设计

3.1 PC(程序计数器)

3.1.1 功能描述

PC 模块总是指向下一指令地址,对 PC 的控制从而可以改变程序控制流。

3.1.2 模块接口

信号名	方向	描述
Clk	Input	时钟信号
Pc_in	Input	PC 待写入值
PCWrite	Input	PC 写信号
Rst	Input	复位信号
Pc_out	Output	PC 输出值

3.2 RF(寄存器堆)

3.2.1 功能描述

RF 模块负责 32 个寄存器的读写操作。

3.2.2 模块接口

信号名	方向	描述
Clk	Input	时钟信号
Rst	Input	复位信号
RegWrite	Input	RF 写信号
Raddr1	Input	读地址 1

Raddr2	Input	读地址 2
Waddr	Input	写地址
Wdata	Input	写数据
Rdata1	Output	读数据 1
Rdata2	Output	读数据 2

3.3 MCU (主控制器)

3.3.1 功能描述

MCU 主控制器负责产生一条指令需要的所有的信号。

3.3.2 模块接口

信号名	方向	描述
Instr	Input	指令
WB	Output	写回阶段所需信号
M	Output	访存阶段所需信号
EX	Output	执行阶段所需信号
EXCE	Output	中断异常所需信号

3.4 IM(指令存储器)

3.4.1 功能描述

IM 指令存储器,存储执行的指令,不包含数据。(address, instr, clk);

3.4.2 模块接口

信号名	方向	描述

Address	Input	地址输入
Instr	Output	指令输出
Clk	Input	时钟输入(未使用)

3.5 Branch (分支决策)

3.5.1 功能描述

Branch 模块接受具体分支信号,判断是否跳转。

3.5.2 分支识别码

指令	识别码(3 位)
Beq	100
Bne	101
BLEZ,BGTZ,BLTZ,BGEZ	110
J,JAL,JALR,JR	111
其他	000

3.5.3 模块接口

信号名	方向	描述
Bs	Input	分支识别码
Zero	Input	零信号
Alurs	Input	运算模块输出结果
Jrs	Output	是否跳转

3.6 ZE (零扩展模块)

3.6.1 功能描述

ZE 输入低 16 位, 0 补全高 16 位输出。

3.6.2 模块接口

信号名	方向	描述
ze_in	Input	16 位输入
ze_out	Output	32 位输出

3.7 SE(符号扩展模块)

3.7.1 功能描述

输入低 16 位,输出符号扩展 32 位结果。

3.7.2 模块接口

信号名	方向	描述
Se_in	Input	16 位输入
Se_out	Output	32 位输出

3.8 SL(左移 2位模块)

3.8.1 功能描述

SL 输入 32 位,逻辑左移 2 位输出。

3.8.2 模块接口

信号名	方向	描述
Sl_in	Input	32 位输入

Sl_out Outp	ut 32 位输出
-------------	-----------

3.9 SL226(左移 226)

3.9.1 功能描述

SL226 接受一个输入 s1226_in 和 pc 输入, 先将 s1226_in 左移两位 后作为输出低 28 位, 高四位输出 pc 高四位。

3.9.2 模块接口

信号名	方向	描述
S1226_in	Input	32 位输入
Pein	Input	Pc 输入
Sl226_out	Output	32 位输出

3.10 Erasure (清洗流水线模块)

3.10.1 功能描述

该模块位于第四级流水线上,当跳转指令,异常中断等发生时,清洗不应该在流水线上的指令。Erasure(isj, rst1, rst2, rst3, clk, rst);

3.10.2 模块接口

信号名	方向	描述
Isj	Input	是否需要清洗
Rst	Input	全局重置信号
Rst1	Output	重置 IFID 寄存器
Rst2	Output	重置 IDEX 寄存器
Rst3	Output	重置 EXMEM 寄存器

3.11 HDU(数据冒险检测模块)

3.11.1 功能描述

检查是否出现有关于 1w 的数据冒险,若出现某指令依赖 1w 数据时,输出产生气泡信号。

3.11.2 模块接口

信号名	方向	描述
Instr	Input	指令输入
Rs	Input	上一条指令 rs
Rt	Input	上一条指令 rt
Rd	Input	当前指令目的寄存器地址
MMR	Input	读数据存储器 DM 信号
Rst2	Output	IDEX 寄存器重置信号
PCWriteA	Output	数据冒险输出 1, 反之 0
IFID	Output	IFID 寄存器写信号

3.12 DM (数据存储模块)

3.12.1 功能描述

DM 数据存储器,专门存放数据,实质上是一个 RAM。

3.12.2 模块接口

信号名	方向	描述
Address	Input	地址输入
Dm_in	Input	写数据

MemWrite	Input	写入信号
MemRead	Input	读出信号
SBHW	Input	sw,sh,sb 标识码
Clk	Input	时钟信号
Dm_out	Output	数据输出

3.13 ALU(算术运算模块)

3.13.1 功能描述

ALU 负责完成指令的计算问题,如加减乘除,移位等操作,输出溢出信号, zero 信号, 计算结果。

3.13.2 运算操作标识码

运算操作	标识码		
ALU_Invalid	5' b00_000		
ALU_Add	5' b00_001		
ALU_Addu	5' b00_010		
ALU_Sub	5' b00_011		
ALU_Subu	5' b00_100		
ALU_S11	5' b00_101		
ALU_Sr1	5' b00_110		
ALU_Sra	5' b00_111		
ALU_And	5' b01_000		
ALU_Or	5' b01_001		
ALU_Xor	5' b01_010		
ALU_Nor	5' b01_011		
ALU_S1t	5' b01_100		
ALU_S1tu	5' b01_101		
ALU_Lui	5' b01_110		

ALU_Le	5' b01_111
ALU_Gt	5' b10_000
ALU_Ge	5' b10_001
ALU_Jalr	5' b00_000
ALU_Jr	5' b00_000

3.13.3 模块接口

信号名	方向	描述
SrcA	Input	操作数 A
SrcB	Input	操作数 B
ALUOPCtrl	Input	运算操作标识码,指示执行何种运算
Zero	Output	零信号,运算结果为0输出1
Ovf	Output	溢出信号,溢出输出1
Aluout	Output	运算结果输出(32 位)

3.14 ALUCU(运算单元控制器)

3.14.1 功能描述

主控制器输出操作信号,该模块结合指令低六位功能码输出运算操作识别码,这样 ALU 才可以正确运算。

3.14.2 操作码

指令	操作码
ALUOP_Invalid	5' b00_000
ALUOP_Load	5' b00_010
ALUOP_Store	5' b00_010
ALUOP_R_Type	5' b10_000
ALUOP_Addi	5' b01_000

ALUOP_Addiu	5' b01_001
ALUOP_S1ti	5' b01_010
ALUOP_S1tiu	5' b01_011
ALUOP_Andi	5' b01_100
ALUOP_Ori	5' b01_101
ALUOP_Xori	5' b01_110
ALUOP_Lui	5' b01_111
ALUOP_Beq	5' b00_100
ALUOP_Bne	5' b00_101
ALUOP_B1ez	5' b00_110
ALUOP_Bgtz	5' b00_111
ALUOP_B1tz	5' b00_001
ALUOP_Bgez	5' b10_001
ALUOP_J	5' b00_000
ALUOP_JAL	5' b00_000
ALUOP_JALR	5' b10_000
ALUOP_JR	5' b10_000
-	

3.14.3 模块接口

信号名	方向	描述
ALUOP	Input	主控制输出操作信号
Funccode	Input	指令功能码
ALUOPCtrl	Output	运算操作码
Clk	Input	时钟信号(未使用)

3.15 COrf (协处理器寄存器堆模块)

3.15.1 功能描述

COrf 负责协处理器寄存器堆的读写。

3.15.2 模块接口

信号名	方向	描述
Rst	Input	复位信号
Clk	Input	时钟信号
INT	Input	中断信号
Wepc	Input	写入 epc 值
Wcause	Input	写入中断号(实质是中断号乘4)
Wstatus	Input	写入 status
Raddr	Input	读地址
Waddr	Input	写地址
Wdata	Input	写数据
C0w	Input	写信号
Back	Input	寄存器回退信号
Rdata	Output	读数据输出
Status	Output	Status 值输出,即 12 号寄存器输出
EPC	Output	EPC 值输出,即 14 号寄存器输出
Cause	Output	Cause 值输出,即 13 号寄存器输出

3.16 Intmodule (中断异常决策模块)

3.16.1 功能描述

中断异常决策模块位于第四级流水线位置,第四级是所有指令检查中断异常的点,intmodule接收所有中断异常信号挑选一个未被屏蔽的最高级中断输出,同时屏蔽该中断号。所以本决策决定屏蔽同级中断。

3.16.2 模块接口

信号名	方向	描述
INT32	Input	32个中断号,1中断
Status	Input	当前指令对应屏蔽变量
Epcin	Input	当前指令地址
Wcause	Output	输出中断号(实质是中断号*4)
Wsattus	Output	输出新 status 值,屏蔽被选择的中断
INT	Output	是否有中断被选择
Clk	Input	时钟信号(未使用)

3.17 FU(数据冒险桥接模块)

3.17.1 功能描述

Forwarding 是解决流水线数据冒险的一种方案。FU(Forwarding Unit)解决了 MEM->EX, WB->EX 的数据冒险。

3.17.2 模块接口

信号名	方向	描述
Rs	Input	执行阶段指令 rs 的地址
Rt	Input	执行阶段指令 rt 的地址
Exrd	Input	访存阶段指令目的地址

Exw	Input	访存阶段指令写 RF 信号
Mrd	Input	写回阶段指令目的地址
Mw	Input	写回阶段指令写 RF 信号
Fa	Output	ALU 选择操作数 A 的指示信号
Fb	Output	ALU 选择操作数 B 的指示信号

3.18 IFID (取指与解码阶段之间寄存器)

3.18.1 功能描述

IFID 取指与解码阶段之间寄存器。

3.18.2 模块接口

信号名	方向	描述
Clk	Input	时钟信号
IFIDW	Input	写信号
Rst1	Input	复位信号
Pcin	Input	PC 当前值
Instr	Input	读取的指令
Opcin	Output	输出 PC 值
Oinstr	Output	输出指令

3.19 IDEX (解码与执行阶段之间寄存器)

3.19.1 功能描述

IDEX 解码与执行阶段之间寄存器。

3.19.2 模块接口

信号名	方向	描述
-----	----	----

Clk	Input	时钟信号
IDEXW	Input	写信号
Rst2	Input	复位信号
WB	Input	写回阶段信号集合
M	Input	访存阶段信号集合
EX	Input	执行阶段信号集合
Pcnext	Input	Pc+4 往下传递
Rd1	Input	读数据 1
Rd2	Input	读数据 2
Zer	Input	零扩展
Ser	Input	符号扩展
Rs	Input	指令 rs 地址
Rt	Input	指令 rt 地址
Rd	Input	指令 rd 地址
Low26	Input	指令低 26 位
Instr	Input	指令
EXCEREG in	Input	中断异常相关信号 129 位信号{eret,
EACEREG_III	Input	INT32, status, EPC, epcin}
OWB	Output	写回阶段信号集合-输出
OM	Output	访存阶段信号集合-输出
OEX	Output	执行阶段信号集合-输出
OPcnext	Output	Pc+4 往下传递-输出
ORd1	Output	读数据 1-输出
ORd2	Output	读数据 2-输出
OZer	Output	零扩展-输出
OSer	Output	符号扩展-输出
ORs	Output	指令 rs 地址-输出
,		,

ORt	Output	指令 rt 地址-输出
ORd	Output	指令 rd 地址-输出
OLow26	Output	指令低 26 位-输出
OInstr	Output	指令-输出
OFVCFREC	Output	中断异常相关信号 129 位信号{eret,
OEXCEREG		INT32, status, EPC, epcin}-输出

3.20 EXMEM(执行与访存阶段之间寄存器)

3.20.1 功能描述

EXMEM 执行与访存阶段之间寄存器。

3. 20. 2 模块接口

信号名	方向	描述
Clk	Input	时钟信号
IDEXW	Input	写信号
Rst3	Input	复位信号
WB	Input	写回阶段信号集合
M	Input	访存阶段信号集合
Jaddr	Input	J型跳转类指令目的地址
Addres	Input	非J型跳转类指令目的地址
Rd1	Input	读数据 1
Zero	Input	运算结果为零标志
Aluout	Input	运算结果
Rd2	Input	读数据 2
Dst	Input	写 RF 目的地址
Pc	Input	Pc+4
EXMEM_in	Input	异常中断类相关指令,在上一级流水

		线寄存器基础上计入 ovf 和 INT 中断
OWB	Output	写回阶段信号集合-输出
OM	Output	访存阶段信号集合-输出
OJaddr	Output	J型跳转类指令目的地址-输出
OAddres	Output	非J型跳转类指令目的地址-输出
ORd1	Output	读数据 1-输出
OZero	Output	运算结果为零标志-输出
OAluout	Output	运算结果-输出
ORd2	Output	读数据 2-输出
ODst	Output	写 RF 目的地址-输出
OPc	Output	Pc+4-输出
OEXMEM	Output	异常中断类相关指令,在上一级流水
		线寄存器基础上计入 ovf 和 INT 中断-输出

3.21 MEMWB(访存与写回阶段之间寄存器)

3.21.1 功能描述

MEMWB 访存与写回阶段之间寄存器。

3.21.2 模块接口

信号名	方向	描述
Clk	Input	时钟信号
MEMWBW	Input	写信号
Rst4	Input	复位信号
WB	Input	写回阶段信号集合
Rdfm	Input	Read Data From Memory 从数据存储
		器中读出来的数据
Aluout	Input	运算结果

Dst	Input	写入 RF 的写信号
OWB	Output	写回阶段信号集合-输出
ORdfm	Output	Read Data From Memory 从数据存储
		器中读出来的数据-输出
OAluout	Output	运算结果-输出
ODst	Output	写入 RF 的写信号-输出

3.22 Mux1Bits (二路选择)

3.22.1 功能描述

二路选择。

3.22.2 模块接口

信号名	方向	描述
D1	Input	选择输入0
D2	Input	选择输入1
S	Input	选择信号1位
Dout	Output	选择输出

3.23 Mux2Bits (四路选择)

3.23.1 功能描述

四路选择。

3.23.2 模块接口

信号名	方向	描述
M0	Input	选择输入0
M1	Input	选择输入1

M2	Input	选择输入 2
M3	Input	选择输入3
Ctrl	Input	选择信号 2 位
Mout	Output	选择输出

3.24 Mux3Bits (八路选择)

3.24.1 功能描述

八路选择。

3. 24. 2 模块接口

信号名	方向	描述
M0	Input	选择输入0
M1	Input	选择输入1
M2	Input	选择输入2
M3	Input	选择输入3
M4	Input	选择输入4
M5	Input	选择输入5
M6	Input	选择输入6
M7	Input	选择输入7
Ctrl	Input	选择信号2位
Mout	Output	选择输出

第4章 详细设计

4.1 单周期 CPU 总体结构

 


图 1 单周期 CPU 总体结构

单周期的 CPU 总体结构如上图 1 所示,其中包括程序计数器 (PC)、指令存储器 (IM)、寄存器组 (RF)、运算器 (ALU)、符号扩展单元 (SE)、数据存储器 (DM)和主控制器 (MCU)。

4.2 多周期 CPU 总体结构

多周期

 


图 2 多周期 CPU 总体结构

多周期的 CPU 总体结构如上图 2 所示,其中包括程序计数器 (PC)、指令数据公用存储器 (Memory)、数据暂存器 (MDR)、指令暂存器 (IR)、寄存器组 (RF)、运算器 (ALU)、符号扩展单元 (SE)、和主控制器 (MCU)。

4.3 流水线 CPU 总体结构

流水线的 CPU 总体结构如下图 3 所示,其中包括程序计数器 (PC)、指令存储器 (IM)、寄存器组 (RF)、运算器 (ALU)、ForwardingUnit (FU)、数据存储器 (DM)、数据冒险检测模块 (HDU),各级流水线之间寄存器组 (IFID、IDEX、EXMEM、MEMWB)和主控制器 (MCU)。

 


图 3 流水线 CPU 总体结构

4.4 流水线的进一步分析

为了进一步说明流水线工作过程,下面逐级剖析流水线工作原理。总共五级流水,第一级取指阶段(IF 阶段),完成取出指令;第二级解码阶段(ID 阶段),完成指令的解码,生成所需要的所有信号,同时从 RF 中读出 rs,rt 的值;第三阶段执行阶段(EX 阶段),完成转移地址计算,指令要求运算;第四级访存阶段(MEM 阶段)完成对 memory 的访问;第五级写回阶段(WB 阶段),完成选择目的值和根据写回信号,回写 RF,指令完成。

下面以 lw 指令为例子。逐级流动图示。

 


图 4 lw 第一阶段 取指阶段 该图片来自课件 PPT 截图

ID for Iw

 


图 5 lw 的第二阶段 解码阶段 该图片来自课件 PPT 截图

 


图 6 lw 的第三阶段 执行阶段 该图片来自课件 PPT 截图

MEM for Iw

 


图 7 lw 的第四阶段 访存阶段 该图片来自课件 PPT 截图

WB for Iw


 


图 8 lw 第五阶段 写回阶段 该图片来自课件 PPT 截图

4.5 中断下的流水线

Pipelined Control (with Interupt)

 

 $A = A \wedge A$

图 9 中断下的流水线总体结构

中断下的流水线总体结构如图 9 所示。在流水线基础上主要增加协处理器寄存器堆(c0rf)和中断异常决策模块(intmodule)。

4.6 模块设计

4. 6. 1 PC 模块

```
module PC(clk, pc_in, PCWrite, pc_out, rst); input clk,PCWrite,rst; input[31:0] pc_in;
output pc_out; wire[31:0] pc_out; reg[31:0] pc; always@(posedge clk , posedge rst)
begin if(rst==1) pc <= 32'h0000_3000; else if(PCWrite==1) pc <= pc_in; end
always@(negedge clk) begin $display("PC:%x",pc); end assign pc_out = pc; endmodule</pre>
```

```
4. 6. 2 RF 模块 module RF(raddr1, raddr2, waddr, rdata1, rdata2,
   wdata, RegWrite, clk, rst, testPC); input[4:0]
   raddr1, raddr2, waddr; input[31:0] testPC; input[31:0]
   wdata; input RegWrite, clk, rst; output rdatal, rdata2;
                                          reg[31:0]
          wire[31:0] rdata1, rdata2;
   regfiles[31:0];
                           always @(posedge clk, posedge rst,
   negedge c1k) if (rst==1) begin
   0; regfiles[3] \le 0; regfiles[4] \le 0; regfiles[5] \le 0
   0; regfiles[6] \le 0; regfiles[7] \le 0; regfiles[8] \le 0
   0; regfiles[9] \le 0; regfiles[10] \le 0; regfiles[11] \le 0;
   regfiles[12] <= 0;regfiles[13] <= 0;regfiles[14] <=
   0:regfiles[15] \leftarrow 0:
                                regfiles[16] <=
   0; regfiles[17] \le 0; regfiles[18] \le 0; regfiles[19] \le 0;
          regfiles[20] <= 0;regfiles[21] <= 0;regfiles[22] <=
   0;regfiles[23] <= 0;
                               regfiles[24] <=
   0; regfiles[25] \le 0; regfiles[26] \le 0; regfiles[27] \le 0;
          regfiles[28] <= 0;regfiles[29] <= 0;regfiles[30] <=
   0;regfiles[31] <= 0;
                                end
                                               else
   if(RegWrite == 1 \&\& waddr[4:0]!=0)
                                        begin
   regfiles[waddr[4:0]] <= wdata; end
   reg[31:0] rd1, rd2; always@(*)
                                    begin
      if(RegWrite==1 && waddr==raddr1 &&
   waddr = raddr2) {rd1, rd2} = {wdata, wdata}; else
   if(RegWrite==1 && waddr==raddr1 &&
   waddr!=raddr2) {rd1, rd2}={wdata, regfiles[raddr2[4:0]]};
      else if(RegWrite==1 && waddr!=raddr1 &&
   waddr = raddr2) \{rd1, rd2\} = \{regfiles[raddr1[4:0]], wdata\};
      else
   {rd1, rd2}={regfiles[raddr1[4:0]], regfiles[raddr2[4:0]]};
   end    assign rdata1 = rd1;    assign rdata2 = rd2;
   //assign rdata1 = regfiles[raddr1[4:0]]; //assign rdata2
   = regfiles[raddr2[4:0]]; //test always@(negedge c1k)
                 if(rst!=1)
       begin
                                  begin
```

```
$display("0-%x 1-%x 2-%x 3-%x 4-%x 5-%x 6-%x 7-%x
", regfiles[0], regfiles[1], regfiles[2], regfiles[3], regfiles
[4], regfiles[5], regfiles[6], regfiles[7]);
$display("8-%x 9-%x 10-%x 11-%x 12-%x 13-%x 14-%x 15-%x
", regfiles[8], regfiles[9], regfiles[10], regfiles[11], regfil
es[12], regfiles[13], regfiles[14], regfiles[15]);
$display("16-%x 17-%x 18-%x 19-%x 20-%x 21-%x 22-%x 23-%x
", regfiles[16], regfiles[17], regfiles[18], regfiles[19], regf
iles[20], regfiles[21], regfiles[22], regfiles[23]);
$display("24-%x 25-%x 26-%x 27-%x 28-%x 29-%x 30-%x 31-%x
", regfiles[24], regfiles[25], regfiles[26], regfiles[27], regf
iles[28], regfiles[29], regfiles[30], regfiles[31]);
$display("---
                                          -RF--%x-
ite-%x--data-%x-----PC:%x-
                                                 ----", waddr,
RegWrite, wdata, testPC);
                                               endmodule
                                end
                                        end
```

```
4.6.3 MCU 模块// Mian Control Unit `include "ALUOP_Def.v"
   include "Instr_Def.v" module MCU(instr, WB, M, EX, EXCE);
   input[31:0] instr; output[34:0] EXCE; output
   WB, M, EX; wire [4:0] WB; wire [9:0] M; wire [9:0] EX;
          //WB reg RegWrite; reg MemToReg; reg[2:0]
   SLSE; //M reg[2:0] BranchSign; reg[1:0] JMSign;
   reg DVSign; reg MemRead; reg MemWrite; reg[1:0]
   SaveSign; //EX reg ALUSrcA; reg[1:0] ALUSrcB;
   reg[4:0] ALUOP; reg[1:0] RegDst;
                                          //EXCE
   \{mfc0, mtc0, eret, INT32\} = \{34, 33, 32, 31:0\}
                                          wire
   mfc0, mtc0, eret, syscall; reg Unimplent; wire[31:0]
   INT32; assign eret = instr==32'h42000018; assign mfc0
   instr[31:21]==11' d516; assign syscal1 = instr==32' d12;
   assign INT32 = {29' d0, Unimplent, syscall, 1' d0};
   wire[5:0] idcode = instr[31:26];     wire[5:0] funccode =
   instr[5:0]; wire RTBit = instr[16]; reg[2:0]
   branchTmp; reg[5:0] jalrjr;//Note //set WB, M, EX
   assign WB = {RegWrite, MemToReg, SLSE}; assign M =
   {jalrjr, MemRead, MemWrite, SaveSign}; assign EX =
   {ALUSrcA, ALUSrcB, ALUOP, RegDst}; assign EXCE =
   \{mfc0, mtc0, eret, INT32\}; always@(*)
                                            begin
   case (idcode)
                     `Instr LB,
                                      Instr LH,
   Instr LW,
                   `Instr_LBU,
                                     `Instr LHU:
                  RegWrite = 1;//WB
                                           MemToReg =
   begin
                  SLSE = idcode[2:0]; //WB
   1;//WB
   BranchSign = 3'b000;//M
                                  JMSign = 2'b00; //M
   DVSign = 0; //M
                          MemRead = 1; //M
                                                  MemWrite
   = 0; //M
                   SaveSign = 2'b00; //M
                                                ALUSrcA =
   0; //EX
                  ALUSrcB = 2'b10; //EX
                                               ALUOP =
   `ALUOP Load; //EX
                            RegDst = 2'b00; //EX
   Unimplent = 1'd0;
                           end
                                             `Instr SB,
   Instr_SH,
                    Instr_SW:
                                    begin
   RegWrite = 0; //WB
                            MemToReg = 0; //WB
                                                     SLSE
```

```
= idcode[2:0];//WB
                              BranchSign = 3'b000;//M
JMSign = 2'b00; //M
                              DVSign = 0;//M
MemRead = 0; //M
                           MemWrite = 1;//M
SaveSign = idcode[1:0];//M
                                      ALUSrcA = 0; //EX
ALUSrcB = 2'b10; //EX
                                ALUOP = `ALUOP Store; //EX
RegDst = 2'b00; //EX
                              Unimplent = 1'd0;
                                                          end
                   `Instr R Type:
                                          begin
RegWrite = 1; //WB
                            MemToReg = 0;//WB
                                                         SLSE
= idcode[2:0];//WB
                              BranchSign = 3'b000;//M
JMSign = 2'b00; //M
                              DVSign = 0; //M
MemRead = 0; //M
                           MemWrite = 0;//M
SaveSign = 2'b00; //M
                                ALUSrcA =
~ (funccode [5] | funccode [4] | funccode [3] | funccode [2]); //EX
                                ALUOP = ALUOP R Type; //EX
ALUSrcB = 2'b00; //EX
RegDst = 2'b01; //EX
                              Unimplent = 1'd0;
                                                          end
              `Instr MFCO,
                                `Instr MTCO,
`Instr ERET:
                                      RegWrite =
                     begin
instr[25:21]==5' d0;//WB
                                   MemToReg = 0;//WB
SLSE = idcode[2:0]; //WB
                                   BranchSign = 3'b000;//M
JMSign = 2'b00; //M
                              DVSign = 0; //M
MemRead = 0; //M
                           MemWrite = 0;//M
SaveSign = 2'b00; //M
                                ALUSrcA =
~ (funccode [5] | funccode [4] | funccode [3] | funccode [2]); //EX
ALUSrcB = 2'b00; //EX
                                ALUOP = ALUOP R Type; //EX
RegDst = 2'b00; //EX
                              Unimplent = 1'd0;
                                                      end
                Instr_ADDI,
                                   `Instr_ADDUI,
`Instr_SLTI,
                     `Instr_SLTUI,
                                           `Instr_ANDI,
`Instr XORI,
                     `Instr ORI,
                                         `Instr LUI:
begin
                RegWrite = 1;//WB
                                              MemToReg =
0;//WB
                 SLSE = idcode[2:0]; //WB
BranchSign = 3'b000;//M
                                   JMSign = 2'b00; //M
DVSign = 0; //M
                         MemRead = 0; //M
                                                     MemWrite
= 0; //M
                  SaveSign = 2'b00;//M
                                                   ALUSrcA =
0; //EX
                 ALUSrcB =
```

```
{1'b1, {1{}^(idcode==6'd8||idcode==6'd10||idcode==6'd15||idc
ode==6' d9 | idcode==6' d11) \} \}; //EX
idcode[4:0];//EX
                            RegDst = 2'b00; //EX
Unimplent = 1' d0;
                           end
                                                `Instr BEQ,
Instr BNE,
                    Instr BLEZ,
                                         `Instr BGTZ,
Instr BLTZ,
                      Instr BGEZ:
                                           begin
RegWrite = 0;//WB
                                                         SLSE
                            MemToReg = 0; //WB
= idcode[2:0];//WB
                              BranchSign = branchTmp;//M
JMSign = 2'b00; //M
                              DVSign = 0; //M
MemRead = 0; //M
                           MemWrite = 0;//M
SaveSign = 2'b00; //M
                                ALUSrcA = 0; //EX
ALUSrcB = \{1'b0, \{1\{^{\sim}(idcode==6'd4 \mid idcode==6'd5)\}\}\}; //EX
           if (RTBit==1 && idcode== Instr BGEZ) //EX
ALUOP = `ALUOP Bgez;
                                else
                                                  ALUOP =
idcode[4:0];
                        RegDst = 2'b00; //EX
Unimplent = 1'd0;
                                                  `Instr J:
                           end
                                              MemToReg =
                RegWrite = 0;//WB
begin
0;//WB
                 SLSE = idcode[2:0]; //WB
BranchSign = branchTmp;//M
                                       JMSign = 2'b01; //M
DVSign = 0; //M
                          MemRead = 0; //M
                                                     MemWrite
                  SaveSign = 2'b00; //M
= 0; //M
                                                   ALUSrcA =
0; //EX
                 ALUSrcB = 0; //EX
                                              ALUOP =
`ALUOP J;//EX
                         RegDst = 2'b00; //EX
Unimplent = 1'd0;
                           end
                                                  Instr JAL:
                          RegWrite = 1://WB
         begin
MemToReg = 0;//WB
                             SLSE = idcode[2:0]; //WB
BranchSign = branchTmp;//M
                                       JMSign = 2'b01; //M
DVSign = 1; //M
                          MemRead = 0; //M
                                                     MemWrite
= 0; //M
                  SaveSign = 2'b00;//M
                                                   ALUSrcA =
0; //EX
                 ALUSrcB = 0; //EX
                                              ALUOP =
`ALUOP JAL://EX
                           RegDst = 2'b10; //EX
Unimplent = 1'd0;
                           end
                                           default:
begin
                RegWrite = 0;//WB
                                              MemToReg =
0;//WB
                 SLSE = idcode[2:0]; //WB
```

```
BranchSign = 3'b000;//M
                                 JMSign = 2'b00; //M
DVSign = 0; //M
                        MemRead = 0; //M
                                                  MemWrite
= 0; //M
                 SaveSign = 2'b00;//M
                                                ALUSrcA =
~ (funccode[5] | funccode[4] | funccode[3] | funccode[2]); //EX
                              ALUOP = ALUOP R Type; //EX
ALUSrcB = 2'b00; //EX
                            Unimplent = 1'd1;
RegDst = 2'b01; //EX
                                                   end
                     always@(*) begin case(idcode)
endcase end
       `Instr_BEQ:
                            branchTmp = 3'b100;
Instr BNE:
                    branchTmp =3' b101;
                                              `Instr BLEZ,
                           `Instr BLTZ,
       Instr BGTZ,
                     branchTmp = 3'b110;
                                                `Instr J,
`Instr BGEZ:
       `Instr JAL,
                     `Instr JALR,
                                               Instr JR:
         branchTmp = 3'b111;
                                    default:
branchTmp = 3'b000;
                        endcase
                                   end
                                              always@(*)
                                    if(idcode==`Instr_JALR
          //include Instr JALR
                                          //Branch JM DV
&& (funccode==6'd8| funccode==6'd9))
                         jalrjr = 6'b111 10 1;
3. 2. 1
            begin
//$display("JALR-%x", jalrjr);
                                    end
            jalrjr = {BranchSign, JMSign, DVSign};
//$display("JALR-%x", jalrjr);
                                    end
endmodule
```

4.6.4 IM 模块

```
module IM(address, instr, clk); input[31:0] address; input clk; output instr; wire[31:0] instr; reg[7:0]
instrM[16383:0]; //debug initial begin
{instrM[12291],instrM[12290],instrM[12289],instrM[12288]}=32'h08000c06;
{instrM[12295],instrM[12294],instrM[12293],instrM[12292]}=32'h000000000;
{instrM[12299],instrM[12298],instrM[12297],instrM[12296]}=32'h08000c1e;
{instrM[12303],instrM[12302],instrM[12301],instrM[12300]}=32'h08000c0e;
{instrM[12307],instrM[12306],instrM[12305],instrM[12304]}=32'h000000000;
{instrM[12311],instrM[12310],instrM[12309],instrM[12308]}=32'h000000000;
{instrM[12315],instrM[12314],instrM[12313],instrM[12312]}=32'h34140056; end assign instr =
{instrM[address+3],instrM[address+2],instrM[address+1],instrM[address]}; endmodule
```

4. 6. 5 Branch 模块

module Branch(bs, zero, alurs, jrs); input zero, alurs; input[2:0] bs; output jrs; wire jrs; wire b = bs[1]; wire s = bs[0]; assign jrs = $((zero & (\sim b) & (\sim s)) | ((\sim zero) & s) | (b & s) | ($

4.6.6 ZE 模块

module ZE(ze_in, ze_out); input[15:0] ze_in; output ze_out; wire[31:0] ze_out; assign ze_out =
{16'd0,ze_in}; endmodule

4. 6. 7 SE 模块

module SE(se_in, se_out); input[15:0] se_in; output se_out; wire[31:0] se_out; assign se_out =
{{16{se_in[15]}},se_in}; endmodule

4. 6. 8 SL2 模块

module SL2(sl_in, sl_out); input[31:0] sl_in; output sl_out; wire[31:0] sl_out; assign sl_out =
{sl_in[29:0],2'b00}; endmodule

4. 6. 9 SL226 模块

//shift left 2,plus pc high 4 bits = 32; module SL226(sl226_in, pcin, sl226_out); input[25:0] sl226_in; wire[25:0] sl226_in; input[31:0] pcin; output sl226_out; wire[31:0] sl226_out; assign sl226_out = {pcin[31:28],sl226_in,{2'b00}}; endmodule

4. 6. 10 Erasure 清洗流水线模块

//Erasure when predict wrong module Erasure(isj, rst1, rst2, rst3, clk, rst); input isj,clk,rst; output rst1,rst2,rst3; wire rst1,rst2,rst3; assign {rst1,rst2,rst3} = {3{isj|rst}}; endmodule

4. 6. 11 HDU 模块

'include "Instr_Def.v" //Hazard detect unit module HDU(instr,rs, rt, rd, MMR, rst2, PCWriteA, IFIDW); input[4:0] rs,rt,rd; input MMR; input[5:0] instr; output rst2,PCWriteA,IFIDW; wire rst2,PCWriteA,IFIDW; reg[2:0] res; always@(*) begin if(MMR==1 && (rs==rd || rt==rd) && instr== 'Instr_LW) begin res = 3'b110; end else begin res = 3'b001; end end assign {rst2,PCWriteA,IFIDW} = res; endmodule

4. 6. 12 DM 模块

```
module DM(address, dm_in, dm_out, MemWrite, MemRead, SBHW, clk);
    input[31:0] address, dm in;
                                   input[1:0] SBHW;
                                                        input
                                                   wire[31:0]
MemWrite, MemRead, clk;
                           output dm_out;
dm out;
               reg[7:0] datamemory[2047:0];
                                                     always
@(posedge clk)
                            if(MemWrite==1 && SBHW==2'b11)
                 begin
{datamemory[address[31:0]+3], datamemory[address[31:0]+2], datam
emory[address[31:0]+1], datamemory[address[31:0]]} <= dm_in;</pre>
if (MemWrite==1 && SBHW==2'b01)
{datamemory[address[31:0]+1], datamemory[address[31:0]]} <=
dm_in[15:0]; if (MemWrite==1 && SBHW==2'b00)
datamemory[address[31:0]] <= dm_in[7:0];</pre>
assign dm out =
{32 {MemRead}} & {datamemory [address[31:0]+3], datamemory [address[
31:0]+2], datamemory[address[31:0]+1], datamemory[address[31:0]]}
        endmodule
```

```
4.6.13 ALU 模块`include "ALUOPCtrl_Def.v" module ALU(srcA,
   srcB, ALUOPCtrl, zero, ovf, aluout); input[31:0] srcA, srcB;
   input[4:0] ALUOPCtrl; output zero, ovf, aluout;
   wire zero, ovf; wire[31:0] aluout;
   //zero, ovf, 32bitsOfAluout total 34bits reg[33:0]
   arithmetic; reg[33:0] shift; reg[33:0] logic;
   reg[33:0] lui; reg[33:0] comparison; reg[33:0] slt;
   reg[33:0] result;
   always@(*)
                  case (ALUOPCtr1)
                                          `ALU Add,
       begin
   `ALU Addu,
                     `ALU Sub,
                                       ALU_Subu:
   result = arithmetic;
                                         `ALU S11,
   `ALU Srl,
                    `ALU Sra:
                                       result = shift;
           `ALU And, `ALU Or,
                                            `ALU Xor,
   `ALU_Nor:
                      result = logic;
   `ALU S1t,
                  `ALU_Sltu: result = slt;
           `ALU_Lui: result = lui;
   `ALU Le.
                   `ALU Ge,
                                   `ALU Gt:
                                                     result =
   comparison;
                                default:
                                                  result =
   34' d0;
               endcase
                          end
                                     assign {zero, ovf, aluout}
   = result;
   //arithmetic wire imsign = srcA[31]^srcB[31];
   wire[32:0] sum = srcA+srcB; wire[32:0] minus =
   \{1'b0, srcA\} + \{1'b0, srcB\} + \{31'd1\}; wire tmp =
   sum[31] srcA[31]; wire tmp1 = minus[31] srcA[31]; wire
   NzeroS = (|sum[31:0]); wire NzeroM = (|minus[31:0]);
   wire ovf0 = (~imsign)&tmp; wire ovf1 = imsign&tmp1;
   wire ovf2 = (|srcB) \& (\tilde{minus}[32]);
                                       wire[33:0] myadd =
   \{ (\text{ovf0} | \text{NzeroS}), \text{ovf0}, \text{sum}[31:0] \} ; \quad \text{wire}[33:0] \text{ myaddu} = 
   \{^{\sim} (NzeroS | sum[32]), sum[32], sum[31:0]\}; wire[33:0] mysub
   = \{ (\text{ovf1} | \text{NzeroM}), \text{ovf1}, \text{minus}[31:0] \} ; \quad \text{wire}[33:0] \text{ mysubu} = 
   \{ (\text{ovf2} | \text{NzeroM}), \text{ovf2}, \text{minus}[31:0] \} ;
                                                 always@(*)
           case(ALUOPCtr1)
                                     `ALU Add:
   begin
```

```
`ALU_Subu:
             arithmetic = mysubu; default:
arithmetic = 32'd0; endcase end //shift
wire[31:0] mys11 = srcB<<srcA[4:0]; wire[31:0] mysr1 =</pre>
srcB>>srcA[4:0]; wire[31:0] myshift =
~({32{srcB[31]}}>>(srcA[4:0])); wire[31:0] mysra =
({32{~srcB[31]}}&mysr1) | ({32{srcB[31]}}&(mysr1|myshift));
always@(*) begin case(ALUOPCtrl)
endcase shift[33:32] = {^{\sim}(|shift[31:0]), 1'b0}; end
 //logic always@(*) begin case(ALUOPCtrl)
 `ALU_And: logic[31:0] = srcA & srcB;
ALU_0r: logic[31:0] = srcA | srcB; ALU_Xor:
logic[31:0] = srcA ^ srcB; ALU_Nor:
logic[31:0] = {^{\sim}(srcA \mid srcB)}; default:
logic[31:0] = 32' d0; endcase logic[33:32] =
\{ (\log[31:0]), 1, b0 \};  end //s1t wire[31:0]
tmp11 = {32{((^{\sim}imsign)\&srcA[31])}}; wire[31:0] A = 
(tmp11\&(^srcA)) \mid ((^tmp11) \& srcA); wire[31:0] B =
(tmp11\&(^{\sim}srcB)) | ((^{\sim}tmp11) \& srcB); wire C = A < B?1' d1:1' d0;
  wire myslttmp = (imsign\&srcA[31]) | ((~imsign)\&C);
wire[31:0] mys1t = {31'd0, mys1ttmp}; always@(*)
begin case(ALUOPCtrl) ALU_S1t:
s1t[31:0] = mys1t;  ALU_S1tu:  s1t[31:0] =
srcA < srcB; default: slt[31:0] = 32' d0;
endcase s1t[33:32] = 2'b0; end //lui
lui[31:0] = srcB << 16; default:
lui[31:0] = 32'd0; endcase lui[33:32] =
\{ (|1ui[31:0]), 1'b0 \}; end
//////// //comparison
```

```
wire compar = mys1t[0]|mysub[33];
                                       always@(*)
                                                      begin
case(ALUOPCtr1)
                        `ALU_Le:
                                            comparison =
{31' d0, compar};
                                           comparison =
                        `ALU_Gt:
\{31' d0, \sim compar\};
                         `ALU_Ge:
                                             comparison =
\{31' d0, (\text{mys}1t[0])\};
                             default:
comparison[31:0] = 32' d0;
                                 endcase
comparison[33:32] = 2'b0;
                              end
                                        endmodule
```

4. 6. 14 ALUCU 模块 `include "ALUOP_Def. v" `include

```
"ALUOPCtrl_Def.v" `include "funccode_Def.v" module
ALUCU(c1k, ALUOP, funccode, ALUOPCtr1); input c1k;
input[4:0] ALUOP; input[5:0] funccode; output
ALUOPCtr1; wire[4:0] ALUOPCtr1; reg[4:0] tmp, Rtmp;
   always@(*) begin case(funccode)
         `Func_Add:
`Func Subu: Rtmp = `ALU Subu;
         `Func_S11:
Func_S11v: Rtmp = ALU_S11;
Func Srlv:
         Rtmp = `ALU And;
                     `Func_Xor:
   `Func_Or:
            Rtmp = `ALU_Or;
   Rtmp =
Func Sltu: Rtmp = `ALU Sltu; Func Jalr:
`Func_Else: Rtmp = `ALU_Invalid;
default: Rtmp = 6'b0; endcase
end always@(*) begin case(ALUOP)
`ALUOP Addi, `ALUOP Load, `ALUOP Store:
tmp = `ALU Add;
       `ALUOP_Addiu:
                     tmp =
       `ALUOP_S1ti: tmp = `ALU_S1t;
`ALU Addu;
      `ALUOP S1tiu:
    tmp =
       `ALUOP Xori:
`ALU Or;
                 tmp = `ALU Xor;
`ALUOP Lui:
         tmp = `ALU Lui;
                 `ALUOP_Beq,
                   `ALUOP_Blez:
`ALUOP Bne:
         tmp = `ALU Subu;
`ALUOP_B1tz: tmp = `ALU_S1t;
`ALUOP_Bgez:
```

```
4.6.15 COrf 模块 module cOrf(input rst,
                                            input clk,
           input INT,
                             input[31:0] wepc,
     input[31:0] wcause,
                                input[31:0] wstatus,
           input[4:0] raddr,
                                   input[4:0] waddr,
           input[31:0] wdata,
                                   input
                                             cOw,
           input
                     back,
                                   output[31:0] rdata,
           output[31:0] Status,
                                     output[31:0] EPC,
           output[31:0] Cause);
                                   reg[31:0]
   regfiles[31:0]; reg[37:0] b1;
                                reg[37:0] b2;
   always @(posedge clk, posedge rst) begin if(rst==1)
         begin regfiles[0] <= 0;regfiles[1] <=</pre>
   0; regfiles[2] \le 0; regfiles[3] \le 0; regfiles[4] \le 
   0; regfiles[5] \le 0; regfiles[6] \le 0; regfiles[7] \le 0;
   regfiles[8] \le 0; regfiles[9] \le 0; regfiles[10] \le 0
   0;regfiles[11] <= 0;
                            regfiles[12] <=
   regfiles[16] <= 0;regfiles[17] <= 0;regfiles[18] <=
               <= 0;
   0;regfiles[19]
                            regfiles[20] <=
   regfiles[24] <= 0;regfiles[25] <= 0;regfiles[26] <=
   0;regfiles[27] <= 0; regfiles[28] <=
   end else begin
       b1 <= 0; b2 <= 0;
     if (INT==1)
                    begin
                                  $display("wepc:%x
                             regfiles[14] <= wepc;
   wcause: %x", wepc, wcause);
          regfiles[13] <= wcause; regfiles[12] <=
   wstatus;
              //back
                             if(b1[0]==1 && b2[0]!=1)
           regfiles[b1[5:1]] \le b1[37:6];
                                               else
   if(b1[0]!=1 \&\& b2[0]==1)
                                regfiles[b2[5:1]] <=
                    else if(b1[0]==1 && b2[0]==1)
   b2[37:6];
   begin
   if(b1[5:1]==b2[5:1])regfiles[b2[5:1]] \le b2[37:6];
       else
                      begin
                                    regfiles[b1[5:1]]
   \leq b1[37:6];
                         regfiles[b2[5:1]] \leftarrow b2[37:6];
```

```
end
                             end
                                            else
       //back
                                 else if(back==1)
                      end
                  //back
                                    if (b1[0]==1 && b2[0]!=1)
   begin
          regfiles[b1[5:1]] \le b1[37:6];
                                                       else
if (b1[0]!=1 && b2[0]==1)
                                    regfiles[b2[5:1]] <=
b2[37:6];
                      else if (b1[0]==1 && b2[0]==1)
   begin
if(b1[5:1]==b2[5:1])regfiles[b2[5:1]] \le b2[37:6];
     else
                                          regfiles[b1[5:1]]
                        begin
\leq b1[37:6];
                           regfiles[b2[5:1]] \le b2[37:6];
             end
                             end
                                            else
   //back
                     end
                                else
                                           begin
                b1 = {regfiles[waddr], waddr, c0w};
b2 = b1;
if(c0w==1)
                      regfiles[waddr] <= wdata;
                            assign Status = regfiles[12];
     end
             end
assign Cause = regfiles[13]; assign EPC = regfiles[14];
    assign rdata = regfiles[raddr];
                                            //test
                                                       always
@(negedge c1k) begin
                              if (rst!=1)
                                                 begin
$display("--**********---back:%x----***********,",
back);
                $\display("0-\%x 1-\%x 2-\%x 3-\%x 4-\%x 5-\%x 6-\%x
7 - \%x
", regfiles[0], regfiles[1], regfiles[2], regfiles[3], regfiles
[4], regfiles[5], regfiles[6], regfiles[7]);
$display("8-%x 9-%x 10-%x 11-%x 12-%x 13-%x 14-%x 15-%x
", regfiles[8], regfiles[9], regfiles[10], regfiles[11], regfil
es[12], regfiles[13], regfiles[14], regfiles[15]);
$display("16-%x 17-%x 18-%x 19-%x 20-%x 21-%x 22-%x 23-%x
", regfiles[16], regfiles[17], regfiles[18], regfiles[19], regf
iles[20], regfiles[21], regfiles[22], regfiles[23]);
$\display("24-\%x 25-\%x 26-\%x 27-\%x 28-\%x 29-\%x 30-\%x 31-\%x
", regfiles[24], regfiles[25], regfiles[26], regfiles[27], regf
iles[28], regfiles[29], regfiles[30], regfiles[31]);
   $display("b1:%x b2:%x", b1, b2);
$display("---*****************
                                       -RF--%x-
```

```
-%x--data-%x--**********, waddr, c0w, wdata); end end endmodule
```

4. 6. 16 Intmodule 模块 module intmodule(input[31:0] INT32, input[31:0] Status, input[31:0] epcin, output[31:0] wepc, output[31:0] wcause, output[31:0] INT, wstatus, output input c1k); wire[31:0] valids = ($^{\sim}$ Status)&INT32; wire[31:0] tmp = valids&($^{\sim}$ valids+32' d1); always@(negedge clk) begin \$\display(\big(\big) \text{helo:}\%\x\big', \text{tmp}); \quad \text{end} \quad \text{assign INT} = |\text{tmp}; assign wepc = epcin; assign wstatus = Status | tmp; reg[31:0] cau; always@(*) begin if(tmp==32'd1)cau=0; else if(tmp==32'd2)cau=1; else if(tmp==32'd4)cau=2; else if(tmp==32'd8)cau=3; else if(tmp==32'd16)cau=4; else else if(tmp==32'd128)cau=7; else if(tmp==32'd256)cau=8; else if(tmp==32'd512)cau=9; else if(tmp==32' d1024) cau=10; else if(tmp==32'h800)cau=11; else if(tmp==32'h1000)cau=12; else if(tmp==32'h2000)cau=13; else else if (tmp==32' h10000) cau=16; else if(tmp==32'h20000)cau=17; else if(tmp==32'h40000)cau=18; else if (tmp==32' h80000) cau=19; else if (tmp==32' h100000) cau=20; else if(tmp==32'h200000)cau=21; else if(tmp==32'h400000)cau=22; else if (tmp==32' h800000) cau=23; else if (tmp==32' h1000000) cau=24; else if (tmp==32' h2000000) cau=25; else if (tmp==32' h4000000) cau=26; else if(tmp==32'h8000000)cau=27; else if (tmp==32' h10000000) cau=28; else if (tmp==32' h20000000) cau=29; else

4. 6. 17 FU 模块//forwarding unit module FU(rs,rt,exrd,exw,mrd,mw,fa,fb); input[4:0]

```
rs,rt,exrd,mrd; input exw,mw; output fa,fb; wire[1:0] fa,fb; reg[1:0] ffa,ffb; always@(*) begin

if(exw==1 && exrd==rs && rs!=5'd0) ffa = 2'b01; else if(mw==1 && mrd==rs && rs!=5'd0) ffa = 2'b10;

else ffa = 2'b00; if(exw==1 && exrd==rt && rt!=5'd0) ffb = 2'b01; else if(mw==1 && mrd==rt && rt!=5'd0)

ffb = 2'b10; else ffb = 2'b00; end assign fa = ffa; assign fb = ffb; endmodule
```

4. 6. 18 IFID 模块 module IFID(clk,IFIDW,rst1,pcin,instr,Opcin,Oinstr); input clk,IFIDW,rst1;

```
input[31:0] pcin,instr; output Opcin,Oinstr; wire[31:0] Opcin,Oinstr; reg[31:0] reg_pc,reg_instr;
always@(posedge clk) begin if(rst1==1) {reg_pc,reg_instr} <= 64'd0; if(rst1==0 && IFIDW==1)
{reg_pc,reg_instr} <= {pcin,instr}; end assign {Opcin,Oinstr} = {reg_pc,reg_instr}; endmodule</pre>
```

4. 6. 19 IDEX 模块 module

```
IDEX (clk, IDEXW, rst2, WB, M, EX, pcnext, rd1, rd2, zer, ser, rs, rt, r
d, low26, instr, EXCEREG in,
OWB, OM, OEX, Opcnext, Ord1, Ord2, Ozer, Oser, Ors, Ort, Ord, Olow26,
Oinstr, OEXCEREG); input clk, IDEXW, rst2; input
WB, M, EX, pcnext, rd1, rd2, zer, ser, rs, rt, rd, low26, instr;
input EXCEREG in; wire[4:0] WB; wire[9:0] M;
wire[9:0] EX; wire[31:0] pcnext;
                                     wire[31:0] rd1;
wire[31:0] rd2; wire[31:0] zer; wire[31:0] ser;
wire[4:0] rs;
              wire[4:0] rt; wire[4:0] rd;
                                                 wire[25:0]
         wire[5:0] instr; wire[128:0] EXCEREG_in;
low26;
output
OWB, OM, OEX, Opcnext, Ord1, Ord2, Ozer, Oser, Ors, Ort, Ord, Olow26,
Oinstr, OEXCEREG; wire[4:0] OWB; wire[9:0] OM;
wire[9:0] OEX;
                wire[31:0] Opcnext;
                                         wire[31:0] Ord1;
wire[31:0] Ord2; wire[31:0] Ozer; wire[31:0] Oser;
wire[4:0] Ors; wire[4:0] Ort; wire[4:0] Ord;
wire[25:0] 0low26; wire[5:0] 0instr; wire[128:0]
OEXCEREG;
                reg[24:0] reg sign; reg[31:0] reg pc;
reg[31:0] reg_rd1, reg_rd2; reg[31:0] reg_zer;
reg[31:0] reg_ser; reg[31:0] reg_instr; reg[128:0]
                    always@(posedge clk)
reg excereg;
                                            begin
if (rst2==1)
{reg_sign, reg_pc, reg_rd1, reg_rd2, reg_zer, reg_ser, reg_instr,
                     <=
reg excereg
{25' d0, 32' d0, 32' d0, 32' d0, 32' d0, 32' d0, 32' d0, EXCEREG_in};
if (rst2==0 && IDEXW==1)
//WB, M, EX, pcnext, rd1, rd2, zer, ser, rs, rt, rd, low26,
{reg sign, reg pc, reg rd1, reg rd2, reg zer, reg ser, reg instr,
reg_excereg} <=
{WB, M, EX, pcnext, rd1, rd2, zer, ser, instr, low26, EXCEREG in};
end
          assign
{OWB, OM, OEX, Opcnext, Ord1, Ord2, Ozer, Oser, Ors, Ort, Ord, Olow26,
Oinstr, OEXCEREG
```

```
{reg_sign, reg_pc, reg_rd1, reg_rd2, reg_zer, reg_ser, reg_instr [25:21],
reg_instr[20:16], reg_instr[15:11], reg_instr[25:0], reg_inst
r[31:26], reg_excereg};
endmodule
```

4. 6. 20 EXMEM 模块 module

```
EXMEM(c1k, EXMEMW, rst3, WB, M, Jaddr, addres, rd1, zero, aluout, rd
2, dst, pc, EXMEM in,
OWB, OM, OJaddr, Oaddres, Ord1, Ozero, Oaluout, Ord2, Odst, Opc, OEX
MEM); input clk, EXMEMW, rst3; input
WB, M, Jaddr, addres, rd1, zero, aluout, rd2, dst, pc;
                                                 input
EXMEM_in; wire[4:0] WB; wire[9:0] M;
                                               wire[31:0]
wire[31:0] Jaddr;
                    wire[31:0] addres;
         wire zero;
                         wire[31:0] aluout;
                                                  wire[31:0]
rd1;
rd2; wire [4:0] dst;
                             wire[31:0] pc;
   wire[128:0] EXMEM in;
                              output
OWB, OM, OJaddr, Oaddres, Ordl, Ozero, Oaluout, Ord2, Odst, Opc, OEX
         wire[4:0] OWB;
                            wire[9:0] OM;
                                                wire[31:0]
            wire[31:0] Oaddres; wire[31:0] Ord1;
OJaddr;
wire Ozero; wire[31:0] Oaluout; wire[31:0] Ord2;
     wire[4:0] Odst; wire[31:0] Opc; wire[128:0]
                reg[212:0] reg reg; reg[128:0]
OEXMEM:
                   always@(posedge clk)
reg EXMEM;
                                              begin
if (rst3==1)
              {reg_reg, reg_EXMEM} <= {213'd0,129'd0};
       if(rst3==0 && EXMEMW==1)
{reg reg, reg EXMEM} <=
{WB, M, Jaddr, addres, rd1, zero, aluout, rd2, dst, pc, EXMEM_in};
              assign
{OWB, OM, OJaddr, Oaddres, Ord1, Ozero, Oaluout, Ord2, Odst, Opc, OE
XMEM} = {reg_reg, reg_EXMEM};
                                        endmodule
```

4. 6. 21 MEMEWB 模块 module

```
MEMWB(clk,MEMWBW,rst4,WB,Rdfm,aluout,dst,OWB,ORdfm,Oaluout,Odst); input clk,rst4,MEMWBW; input WB,Rdfm,aluout,dst; wire[4:0] WB; wire[31:0] Rdfm; wire[31:0] aluout; wire[4:0] dst; output OWB,ORdfm,Oaluout,Odst; wire[4:0] OWB; wire[31:0] ORdfm; wire[31:0] Oaluout; wire[4:0] Odst; reg[73:0] reg_reg; always@(posedge clk) begin if(rst4==1) reg_reg <= 74'd0; if(rst4==0 && MEMWBW==1) reg_reg <= {WB,Rdfm,aluout,dst}; end assign {OWB,ORdfm,Oaluout,Odst} = reg_reg; endmodule
```

4. 6. 22 Mux1Bits 模块 module Mux1Bits(d1, d2, dout, s); parameter width=32;

```
\label{eq:continuous_state} \begin{split} & \textbf{input}[\texttt{width:1}] \ d1, d2; \textbf{input} \ s; \ \textbf{output} \ dout; \ \textbf{wire}[\texttt{width:1}] \ dout; \ \textbf{wire}[\texttt{width:1}] \ exs = \{\texttt{width}\{s\}\}; \ \textbf{assign} \\ & dout = ((\sim exs)\&d1)|(exs\&d2); \ \textbf{endmodule} \end{split}
```

4. 6. 23 Mux2Bits 模块 module Mux2Bits(m0,m1,m2,m3,mout,ctrl); parameter width=32;

```
input[width:1] m0,m1,m2,m3; input[1:0] ctrl; output mout; wire[width:1] mout; wire[width:1]
tmp1,tmp2; assign tmp1 = (m0&{width{~ctrl[0]}}) | (m1&({width{ctrl[0]}})); assign tmp2 =
(m2&{width{~ctrl[0]}}) | (m3&({width{ctrl[0]}})); assign mout = (tmp1&{width{~ctrl[1]}}) |
(tmp2&({width{ctrl[1]}})); endmodule
```

4.6.24 Mux3Bits 模块 module

```
Mux3Bits(m0, m1, m2, m3, m4, m5, m6, m7, mout, ctr1);
                                                     parameter
width=32; input[width:1] m0, m1, m2, m3, m4, m5, m6, m7;
input[2:0] ctr1; output mout;
                                            wire[width:1] mout;
    wire[width:1] tmp1, tmp2, tmp3, tmp4; wire[width:1]
tmp5, tmp6:
                   assign tmp1 = (m0\&\{width\{ ctr1[0]\} \})
(m1\&(\{width\{ctr1[0]\}\})); assign tmp2 =
(m2\&\{width\{ ctr1[0]\} \}) \mid (m3\&(\{width\{ ctr1[0]\} \})); assign
tmp3 = (m4\&\{width\{^{\sim}ctr1[0]\}\}) | (m5\&(\{width\{ctr1[0]\}\}));
assign tmp4 = (m6\&\{width\{\c^ctr1[0]\}\})
(m7\&(\{width\{ctrl[0]\}\})); assign tmp5 =
(tmp1\&\{width\{ ctr1[1]\} \}) \mid (tmp2\&(\{width\{ctr1[1]\}\}));
assign tmp6 = (tmp3\&\{width\{\c^ctr1[1]\}\})
(tmp4\&(\{width\{ctrl[1]\}\})); assign mout =
(tmp5\&\{width\{\colored{ctr1[2]}\}\) \mid (tmp6\&(\{width\{ctr1[2]\}\}));
endmodule
```

第5章 测试和结果分析

5.1 测试文件 testfinal.asm

```
1.
           j start
2.
            add $zero, $zero, $zero
3.
            add $zero, $zero, $zero
4.
            i sysproc
5.
            add $zero, $zero, $zero
6.
            add $zero, $zero, $zero
7.
            add $zero, $zero, $zero
8.
            add $zero, $zero, $zero
9.
       start: nor $1,$0,$0
                         #r1=0xFFFFFFF
10.
            add $3,$1,$1 #r3=OxFFFFFFE
11.
            add $3,$3,$3
                          #r3=0xFFFFFFC
12.
            add $3,$3,$3
                          #r3=0xFFFFFF8
13.
            add $3,$3,$3
                          #r3=0xFFFFFFF
14.
            add $3,$3,$3
                          #r3=0xFFFFFFE0
15.
            add $3,$3,$3
                          #r3=0xFFFFFFC0
16.
            nor $20,$3,$0 #r20=0x0000003F
17.
            add $3,$3,$3
                          #r3=0xFFFFFF80
18.
            add $3,$3,$3 #r3=0xFFFFF00
19.
            add $3,$3,$3
                          #r3=0xFFFFFE00
20.
            add $3,$3,$3
                        #r3=0xFFFFFC00
21.
            add $3,$3,$3
                          #r3=0xFFFFF800
22.
            add $3,$3,$3
                          #r3=0xFFFFF000
23.
            add $3,$3,$3
                          #r3=0xFFFFE000
24.
            add $3,$3,$3
                          #r3=0xFFFFC000
25.
            add $3,$3,$3
                          #r3=0xFFFF8000
26.
            add $3,$3,$3
                          #r3=0xFFFF0000
27.
            add $3,$3,$3
                          #r3=0xFFFE0000
28.
            add $3,$3,$3
                          #r3=0xFFFC0000
29.
            add $3,$3,$3
                          #r3=0xFFF80000
30.
            add $3,$3,$3
                          #r3=0xFFF00000
31.
            add $3,$3,$3
                          #r3=0xFFE00000
32.
            add $3,$3,$3
                          #r3=0xFFC00000
33.
            add $3,$3,$3
                          #r3=0xFF800000
34.
            add $3,$3,$3
                          #r3=0xFF000000
35.
            add $3,$3,$3
                          #r3=0xFE000000
36.
            add $3,$3,$3
                          #r3=0xFC000000
37.
            add $6,$3,$3
                          #r6=0xF8000000
```

```
38.
            add $3,$6,$6 #r3=0xF000000
39.
            add $4,$3,$3 #r4=0xE0000000
40.
            add $13,$4,$4 #r13=0xC000000
41.
            add $8,$13,$13 #r8=0x80000000
42.
            ori $27,$0,0x0
43.
            sltu $2,$0,$1 #r2=0x0000001 unsigned slt
44.
            add $14,$2,$2 #r14=0x2
45.
            add $14,$14,$14 #r14=0x4
46.
            nor $10,$0,$0 #r10=0xFFFFFFF
47.
            add $10,$10,$10 #r10=0xFFFFFFE
48.
            sw $6,4($3) #counter port:f0000004,r6=0xF8000000
49.
            lw $5,0($3) #{counter0_out,counter1_out,counter2_out,led_out[12:0], SW};
50.
            add $5,$5,$5
51.
            add $5,$5,$5
52.
            sw $5,0($3) #{GPIOf0[13:0],LED,counter_set}, port:f0000000
53.
            add $9,$9,$2 #r9 uninitilized, r9 = 1
54.
            sw $9,0($4) #r9ËÍr4=0xE000000Æβ¶ÎÂë¶Ë¿Ú
55.
            lw $13,0x14($0) #r13=0xFFF7000
56.
       loop: lw $5,0($3) #{counter0_out,counter1_out,counter2_out,led_out[12:0], SW}
57.
            add $5,$5,$5
58.
            add $5,$5,$5
59.
            sw $5,0($3)
                         #{GPIOf0[13:0],LED,counter_set}, port:f0000000
60.
            lw $5,0($3) #{counter0_out,counter1_out,counter2_out,led_out[12:0], SW}
61.
            and $11,$5,$8 #Èir5×î,βλ
62.
            add $13,$13,$2 #r13=0xFFF7001
63.
            beg $13,$0,next
64.
       Disp: lw $5,0($3)
65.
            add $30,$14,$14 #r18=0x8
66.
            add $18,$14,$14
67.
            add $22,$18,$18 #r22=0x10
68.
            add $18,$18,$22 #r18=0x18
69.
            and $11,$5,$18
70.
            or $11,$11,$27
71.
            syscall
72.
            beg $11,$0,L00 #SW[4:3]=0x00,ÒÆÎ»
73.
            beq $11,$18,L11 #SW[4:3]=0x11£¬ÏÔʾÆβ¶ÎͼĐÎ
74.
            beq $11,$30,L01 #SW[4:3]=0x01,ÏÔʾ7¶ÎÔ¤ÖÃÊý×Ö
75.
            sw $9,0($4) #SW[4:3]=0x10£¬ÏÔʾr9
76.
           j loop
77.
      LOO:
            beg $10,$1,L4 #r1=0xFFFFFFF
78.
           j L3
79.
            nor $10,$0,$0 #r10=0xFFFFFFF
```

```
80.
           add $10,$10,$10 #r10=0xFFFFFFE
81.
      L3: sw $10,0($4) #79ÎÎ/4ĐÎÎÔʾr10
82.
         j loop
83.
       L11: lw $9,0x60($17)
84.
           sw $9,0($4) #7¶ÎͼĐĨÏÔʾ$9
85.
           j loop
86.
       LO1: lw $9,0x20($17)
87.
           sw $9,0($4) #791뀱¾ÏÔʾS9
88.
           j loop
89.
      next: lw $13,0x14($0) #r13=0xFFF7000
90.
           add $10, $10, $10
91.
            or $10, $10, $2
92.
            add $17, $17, $14 #·Ã´æµØÖ·¼Ó4
93.
            and $17, $17, $20 #r20=0x0000003F
94.
            add $9, $9, $2 #r9=r9+1
95.
            beg $9, $1, L2 #r1=OxFFFFFFF
96.
           j L5
97.
      L2: add $9, $0, $14 #r9=0x4
98.
           add $9, $9, $2 #r9=0x5
99.
      L5: |w $5,0($3) #{counter0_out,counter1_out,counter2_out,led_out[12:0], SW}
100.
            add $11, $5, $5
101.
            add $11, $11, $11
102.
            sw $11, O($3) #{GPIOf0[13:0],LED,counter_set}, port:f0000000
103.
            sw $6, 4($3) #counter port:f0000004,r6=0xF8000000
104.
            lw $5, O($3) #{counter0_out,counter1_out,counter2_out,led_out[12:0], SW}
105.
            and $11, $5, $8 #Èir5×îβî»
106.
           j Disp
107. sysproc:mfc0 $30,$14
108.
            addi $30,$30,0x4
109.
            xor $27,$27,$18
110.
           add $0,$0,$0
111.
            add $0,$0,$0
112.
            add $0,$0,$0
113.
            add $0,$0,$0
114.
            mtc0 $30,$14
115.
            eret
```

5.2 测试机器码

1.	08000008
2.	00000020
3.	00000020
4.	08000c6a
5.	00000020
6.	0000020
7.	00000020
8.	0000020
9.	00000827
10.	00211820
11.	00631820
12.	00631820
13.	00631820
14.	00631820
15.	00631820
16.	0060a027
17.	00631820
18.	00631820
19.	00631820
20.	00631820
21.	00631820
22.	00631820
23.	00631820
24.	00631820
25.	00631820
26.	00631820
27.	00631820
28.	00631820
29.	00631820
30.	00631820
31.	00631820
32.	00631820
33.	00631820
34.	00631820
35.	00631820
36.	00631820
37.	00633020
38.	O0c61820
39.	00632020
40.	00846820

41.	O1ad4020
42.	341b0000
43.	0001102b
44.	00427020
45.	O1ce7020
46.	00005027
47.	014a5020
48.	ac660004
49.	8 <i>c</i> 6 <i>50000</i>
50.	O0a52820
51.	O0a52820
52.	ac650000
53.	01224820
54.	ac890000
55.	8c0d0014
56.	8c650000
57.	O0a52820
58.	O0a52820
59.	ac650000
60.	8c650000
61.	OOa85824
62.	01a26820
63.	11a00019
64.	8 <i>c</i> 6 <i>50000</i>
65.	01cef020
66.	01ce9020
67.	0252b020
68.	02569020
69.	00b25824
70.	017b5825
71.	0000000c
72.	11600004
73.	11720009
74.	117e000b
75.	ac890000
76.	08000c37
77.	11410001
78.	08000050
79.	00005027
80.	014a5020
81.	ac8a0000
82.	08000c37
•	

83.	8e290060
84.	ac8 90000
85.	08000c37
86.	8e290020
87.	ac8 90000
88.	08000c37
89.	8cOdO014
90.	014a5020
91.	01425025
92.	022e8820
93.	02348824
94.	01224820
95.	11210001
96.	08000c62
97.	00014820
98.	01224820
99.	80650000
100.	00a55820
101.	016b5820
102.	ac6b0000
103.	ac660004
104.	80650000
105.	OOa85824
106.	08000c3f
107.	401€7000
108.	23de0004
109.	O372d826
110.	00000020
111.	00000020
112.	00000020
113.	00000020
114.	409€7000
115.	42000018

5.3 测试结果分析

程序编译下载到 FPGA 上,数码管交替变换跑马灯和矩形变换,满足预期结果。测试程序中考虑了除 mtc0 外的所能想到的所有数据相关,并且嵌入 syscall,所以可以认为设计的 CPU 可以成功运行整个 Mips-C2 指令集。并且实现了异常。

因为时间关系,中断和 mtc0 的数据已经通过 modelsim 上的仿真但是都没有在 FPGA 上完成相关测试。

第6章 课程设计总结

6.1 实验经历

计算机组成与设计这个课程的实验持续了一个学期,但是实质上我们从上学期开始就开始在 modelsim 上编写调试代码,下学期正式把代码下载到 FPGA 上进行综合测试。

实验得从上学期开始,我们先是写 7 条指令的单周期,然后实现包含 42 条指令的 Mips-C2 指令集。寒假自主完成流水线的设计调试。下学期,在上学期的代码上进行修改,尝试把代码下载到 FPGA 上测试。最后,实现具备中断异常处理能力的五级流水线 CPU。

6.2 遇到过的问题

因为课程有一定难度, bug 总是会有的, 我做实验的过程中遇到过许多问题。

序号	问题描述	原因	解决方案
1	单周期跑马灯不动	单周期实现 sltu 但是	原始代码中把 slt 改成 sltu,
		测试代码使用了 slt	重新生成 coe。
2	流水线矩形变换乱码	Lw 数据相关中气泡	修改 HDU 模块重新在
2		实质未能如愿产生	modelsim 上测试
		WB写回阶段下降边	增加判断是否数据相关电
3	SW=01 矩形变换; SW=11	沿写回一次,但是	B,实现WB到ID阶段的
3	乱码	FPGA 上貌似未能这	
		样做	Forwarding.
4	异常产生后不能进入下一	EPC 没有加 4	增加测试代码实现
4	条指令		EPC 加 4 后写入 EPC 即可
		INT 中断接受后	在硬件设计层面自动
	中断测试时 PC 一直卡在	未进行屏蔽,导致持	屏蔽已接受的中断,在退
5	0x2-0x3	续中断产生却不能	出中断处理程序时再由代
		进入中断处理程序	码方法打开

6.3 感想

每个同学都付出了很多时间,学习的过程中我们相互学习,相互帮助,让我们收获知识的同时页收获了珍贵的友情。调试不出来的时候,会有同学陪我一起检查分析。我也会主动地去帮助其他同学一起分析错误的原因。实验的过程让我们感受到了来自同学之间的热情和温暖。

- QQ群里面一度出现经典对白。
- A:明天谁去实验室
- B:我晚上去,求钥匙+1
- C:钥匙在***,可以来拿
- D:我现在在实验室,钥匙在我手上。

我们拿到了实验室的钥匙,经常利用课后时间去做实验,也是很认真的。

这个课程已经结束,似乎折磨我们的实验也跟着远去,但是挺不甘心,付出 了很多时间,却未能把所有实验都完成。

当然,我们学到了很多,对计算机组成有着更加深刻的认识和理解。我还深深认识到版本管理的重要性。在流水线的实验中,我找不到 bug,不断修改程序并进行测试,因为版本控制不好,导致浪费了很多时间。

最后感谢老师的耐心指导和同学们的帮助。

第7章 参考文献

"Computer Organization and Design THEHARDWARE/SOFT WAREINTERFACE" David A. Patterson (University of California, Berkeley) John L. Hennessy (Stanford University)